

$$1) a) C = \frac{q}{K} \quad C = \frac{1 \cdot 10^{-9}}{9 \cdot 10^9} \quad C = \frac{1}{9} \cdot 10^{-10} \quad C = 1,1 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$b) Q = C \cdot V \quad Q = 1,1 \cdot 10^{-11} \cdot 10^4 \quad Q = 1,1 \cdot 10^{-7} \text{ C}$$

$$2) a) C_1 = \frac{2 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^3} \quad C_2 = \frac{4 \cdot 10^{-6}}{2 \cdot 10^3} \quad C_3 = \frac{6 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^3}$$

$$C_1 = 0,5 \cdot 10^{-9} \text{ F} \quad C_2 = 2 \cdot 10^{-9} \text{ F} \quad C_3 = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$b) V = \frac{Q_1 + Q_2 + Q_3}{C_1 + C_2 + C_3} \quad V = \frac{12 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-9}} \quad V = 3 \cdot 10^3 \text{ V}$$

c)

$$3) a) C = \frac{Q}{V} \quad 1 = \frac{Q}{12} \quad Q = 12 \text{ C}$$

$$b) E_P = \frac{Q^2}{2C} \quad E_P = \frac{144}{2} \quad E_P = 72 \text{ J}$$

$$4) a) C = \frac{4,43 \cdot 10^{-9}}{10^2} \quad C = 4,43 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$b) 100 = \frac{Q \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-1}} \quad 10^2 = \frac{2 \cdot 10^{-11} \cdot Q}{8,85}$$

$$10^{-9} = \frac{2}{8,85} \cdot Q \quad 2Q = 8,85 \cdot 10^{-9}$$

$$Q \approx 4,43 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

(c)

(d)

(5) $10 = \frac{Q}{6} \quad Q = 60 \text{ C}$

(6) (d) U_1 potencial elétrico

(7) (d) V inversamente proporcional a C .

(8) (b) d.d.p. aumenta

(9) (a) $2 \cdot 10^{-6} = \frac{Q_1}{12} \quad Q_1 = 24 \cdot 10^{-6} \text{ C} = Q_2 = Q_3$

$6 \cdot 10^{-6} = \frac{24 \cdot 10^{-6}}{U_1} \quad U_1 = 24 \cdot 10^{-6} \quad U_2 = 4 \text{ V}$

$12 \cdot 10^{-6} = \frac{24 \cdot 10^{-6}}{U_3} \quad U_3 = 2 \text{ V}$

(10) $U = 12 + 2 + 4 \text{ (e)} \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{2 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{6 \cdot 10^{-6}} + \frac{1}{12 \cdot 10^{-6}}$
 $U = 18 \text{ V}$

$\frac{1}{C} = \frac{9}{12 \cdot 10^{-6}} \quad 9 \text{ C} = 12 \cdot 10^{-6}$
 $C \approx 1,3 \cdot 10^{-6}$



d)

10) a) $U_1 = U_2 = U_3 = 20 \text{ V}$

$$2 \cdot 10^{-6} = \frac{Q_1}{20} \quad Q_1 = 4 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$8 \cdot 10^{-6} = \frac{Q_2}{20} \quad Q_2 = 16 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

$$10^{-5} = \frac{Q_3}{20} \quad Q_3 = 2 \cdot 10^{-4} \text{ C}$$

b) $Q = 2 \cdot 10^{-5} + 16 \cdot 10^{-5} + 20 \cdot 10^{-5}$
 $Q = 38 \cdot 10^{-5} \text{ C}$

c) $C = 20 \mu\text{F}$

11) a) $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \quad \frac{1}{C_s} = \frac{3}{6} \quad C_s = \frac{6}{3} \quad C_s = 2 \mu\text{F}$

$C_{\text{total}} = 2 + 8 \quad C = 10 \mu\text{F}$

b) $U_1 = \frac{40}{3} = 13,3 \text{ V} \quad Q_1 = 40 \mu\text{C} = Q_2 \quad Q_s = 2 \cdot 20$
 $Q_s = 40 \mu\text{C}$

$$U_2 = \frac{40}{6} = 6,6 \text{ V}$$

c) $U_3 = 20 \text{ V} \quad 8 = \frac{Q_3}{20} \quad Q_3 = 160 \mu\text{C}$
 $Q_3 = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ C}$

$$(12) a) \frac{1}{C} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} \quad \frac{1}{C} = \frac{4}{6} \quad C = \frac{6}{4} \quad C = 1,5 \mu C$$

$$b) Q = 1,5 \cdot 20$$

$$Q = 30 \mu C = Q_1 = Q_2$$

$$c) U_1 = \frac{30}{2} \quad U_1 = 15 V \quad U_2 = \frac{30}{6} \quad U_2 = 5 V$$

$$(13) a) C_1 = C_2 = C_3 = 6 \mu F$$

$$\frac{1}{C} = \frac{3}{6} \quad C = \frac{6}{3} \quad C = 2 \mu F$$

$$b) \frac{1}{C_s} = \frac{2}{6} \quad C_s = \frac{6}{2} \quad C_s = 3 \mu F$$

$$C = 3 + 6 \quad C = 9 \mu F$$

$$c) C_p = 12 \mu F$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \quad C = \frac{12}{3}$$

$$C = 4 \mu F$$

(14) a)

b)

(c)

(d)

15 (a)

$$C_p = 10 \mu F$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{40} + \frac{1}{10} \quad \frac{1}{C} = \frac{5}{40} \quad C = \frac{40}{5} \quad C = 8 \mu F$$

(d)

$$Q_1 = 3,2 \cdot 10^{-4} C$$

$$Q_2 = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 32$$

$$Q_3 = 8 \cdot 10^{-6} \cdot 32$$

$$Q_2 = 6,4 \cdot 10^{-5} C$$

$$Q_3 = 2,56 \cdot 10^{-4} C$$

(c)

$$V_{AC} = \frac{3,2 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-5}}$$

$$V_{AC} = 8 V \quad V_{CB} = 32 V$$

(d)

(h)

$$Q = 8 \cdot 40$$

$$Q = 320 \mu C$$

$$Q = 3,2 \cdot 10^{-4} C$$

$$(16) \textcircled{a} C = \frac{n}{k} \quad C_1 = 27 \quad C_1 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_2 = \frac{9}{9 \cdot 10^9} \quad C_2 = 10^{-9} \text{ F} \quad C_3 = \frac{54}{9 \cdot 10^9} \quad C_3 = 6 \cdot 10^{-9} \text{ F}$$

$$\textcircled{b} V = \frac{6 \cdot 10^{-9} + 4 \cdot 10^{-9} + 5 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 10^{-9} + 1 \cdot 10^{-9} + 6 \cdot 10^{-9}} \quad V = \frac{15 \cdot 10^{-9}}{10 \cdot 10^{-9}} \quad V = 1,5 \text{ V}$$

$$\textcircled{c} Q_1'' = 3 \cdot 10^{-9} \cdot 1,5 \quad Q_2' = 1,5 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad Q_3' = 6 \cdot 10^{-9} \cdot 1,5$$

$$Q_1' = 4,5 \cdot 10^{-9} \text{ C} \quad Q_3' = 9 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$(17) \quad 4 \cdot 10^{-10} = \frac{4 \cdot 10^{-6} \cdot 4 \cdot 10^{-6}}{2C} \quad 2C = \frac{16 \cdot 10^{-12}}{4 \cdot 10^{-10}} \quad C = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{2}$$

$$C = 2 \cdot 10^{-2} \text{ F}$$

(18)

(19)

$$\textcircled{20} \textcircled{a} \frac{1}{C} = \frac{1}{60} + \frac{1}{30} + \frac{1}{20} \quad \frac{1}{C} = \frac{6}{60} \quad C = \frac{60}{6} = 10 \mu\text{F}$$

$$\textcircled{b} Q = 10.72 \quad Q = 120 \mu\text{C} = Q_1 = Q_2 = Q_3$$

$$V_1 = \frac{120}{60} \quad V_1 = 2\text{V} \quad V_2 = \frac{120}{30} \quad V_2 = 4\text{V} \quad V_3 = \frac{120}{20} \quad V_3 = 6\text{V}$$

$$\textcircled{21} \textcircled{a} C = 10 + 20 + 30 + 40 + 50 \\ C = 150 \mu\text{F}$$

$$\textcircled{b} \begin{array}{l|l|l} Q_1 = 10.72 & Q_2 = 20.72 & Q_3 = 30.72 \\ Q_1 = 120 \mu\text{C} & Q_2 = 240 \mu\text{C} & Q_3 = 360 \mu\text{C} \end{array}$$

$$\begin{array}{l|l} Q_4 = 40.72 & Q_5 = 50.72 \\ Q_4 = 480 \mu\text{C} & Q_5 = 600 \mu\text{C} \end{array}$$

$$(22) C_p = 60 \mu F \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{30} + \frac{1}{60} \quad C = \frac{60}{3} \quad C = 20 \mu F$$

$$(2) Q = 20.12 \quad V_2 = 4V$$

$$Q = 240 \mu C = Q_1 \quad Q_2 = 20.4 \quad Q_3 = 40.4$$


$$V_1 = \frac{240}{30} \quad V_1 = 8V \quad Q_2 = 80 \mu C \quad Q_3 = 160 \mu C$$

$$(c) Q = 20.10 \quad Q = 2 \mu F$$

$$(23) C_p = 20 \mu F \quad \frac{1}{C} = \frac{1}{12} + \frac{1}{20} + \frac{1}{30} \quad \frac{1}{C} = \frac{10}{60} \quad C = \frac{60}{10} \quad C = 6 \mu F$$

$$(24) \frac{1}{C} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1} \quad \frac{1}{C} = 2 \quad C = 0.5 \mu F$$


4 capacitors

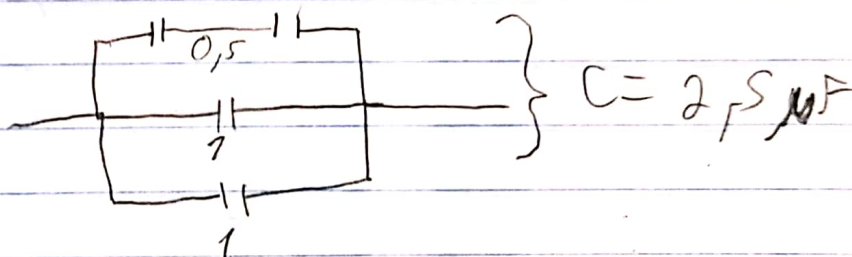

$$(25) C = \frac{1}{K} \quad C = \frac{9 \cdot 10^{-3}}{9 \cdot 10^9} \quad C = 10^{-12} F$$

$$\frac{1}{C} = \frac{2}{10^{-12}} \quad C = \frac{1 \cdot 10^{-12}}{2} = 0.5 \cdot 10^{-12} = 5 \cdot 10^{-13} F$$
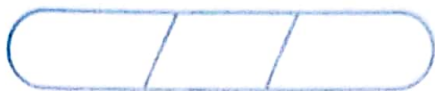
$$(26) (c) 2 \times Q \text{ e } C \text{ const}$$



(27) d falsa

(28) alternativa d

(29) d falsa (igual a 27)

(30) e I, IV, V